


# ALUの具体的な作り方

# 皆さんがすでにできること


- regによる値の保持
- カウンタ回路
- セレクタ回路
- デコーダ回路
- 演算回路
- 条件分岐(ifやcase)

これらを組み合わせればCPU(に似たもの)が  
できる

# 全体の回路例

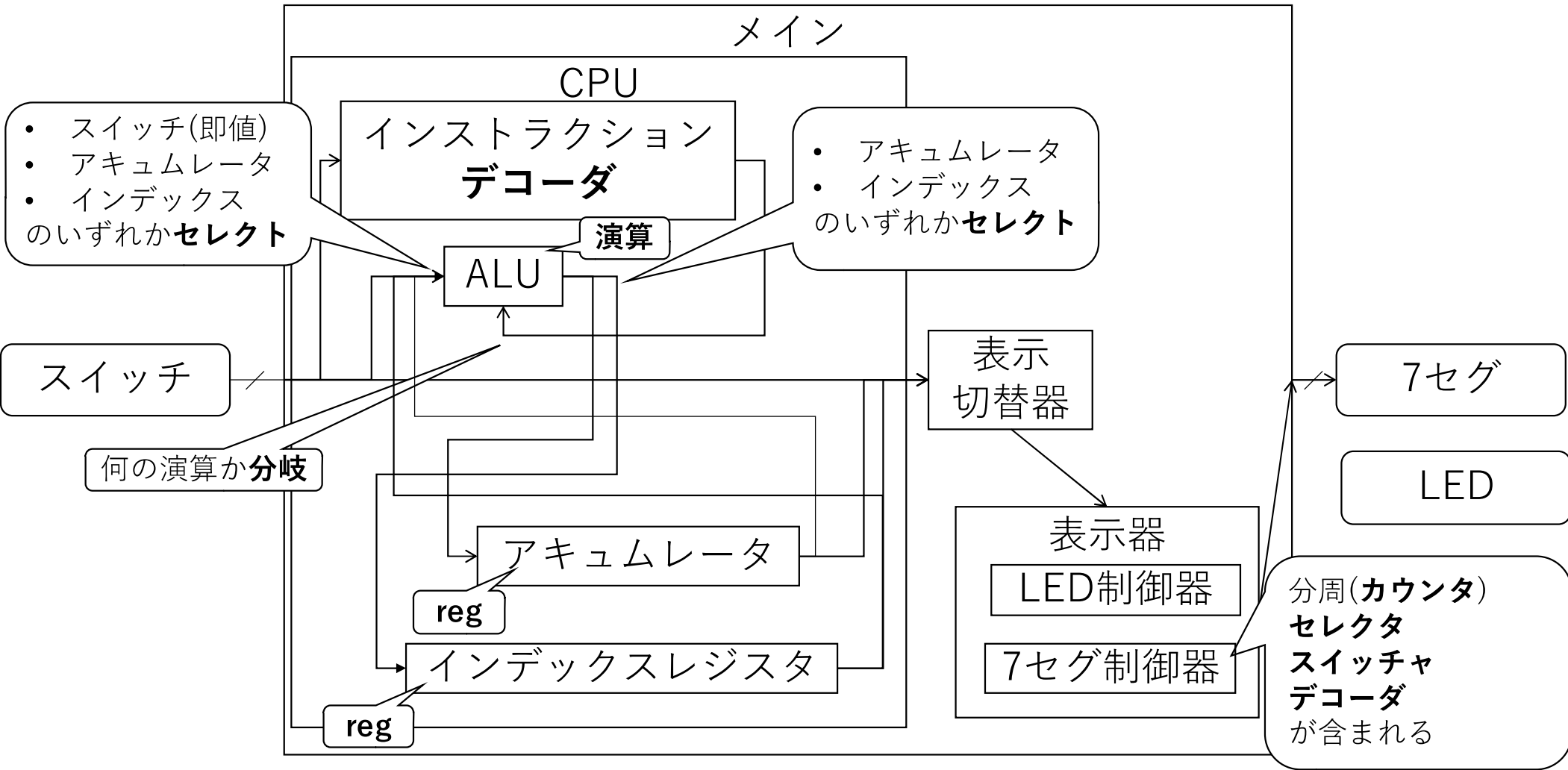


# 7セグ制御回路

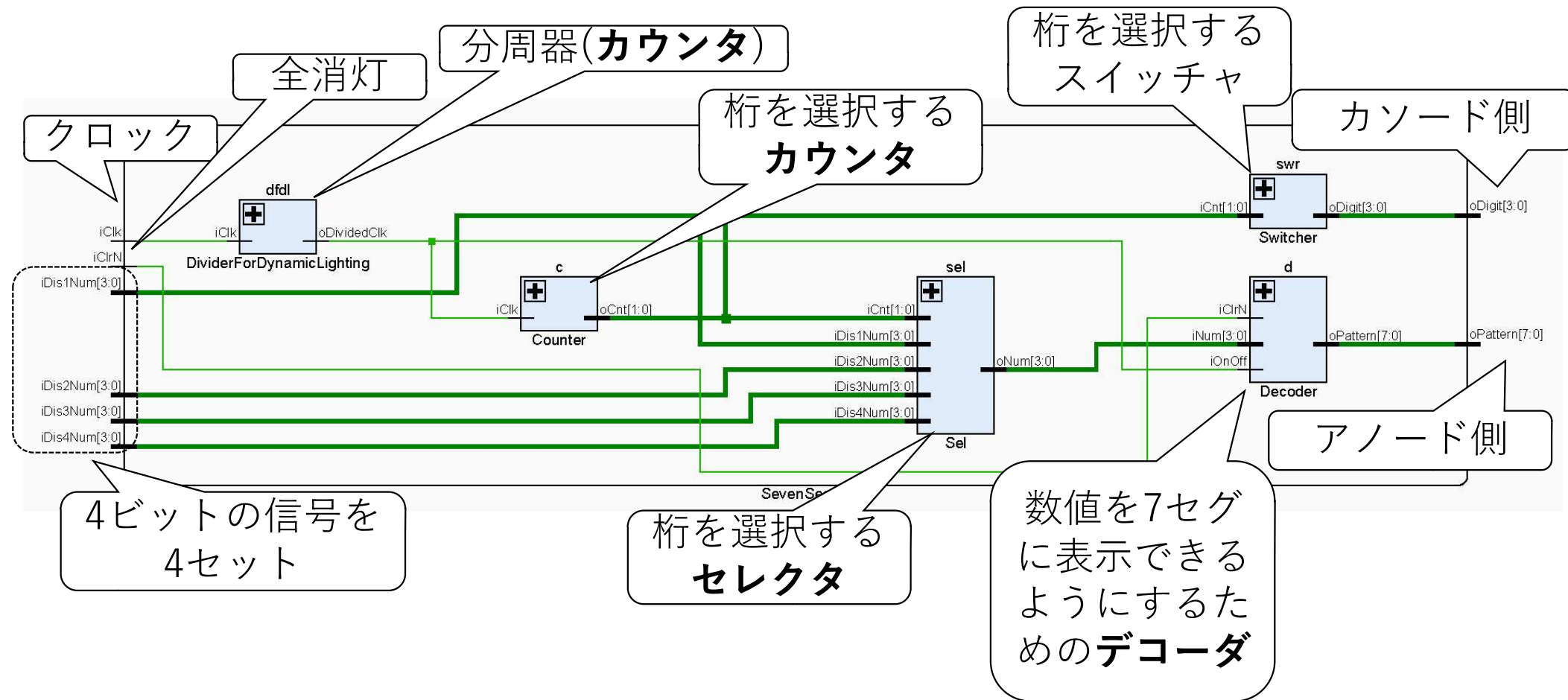


# 桁を選択するセクタ


ss

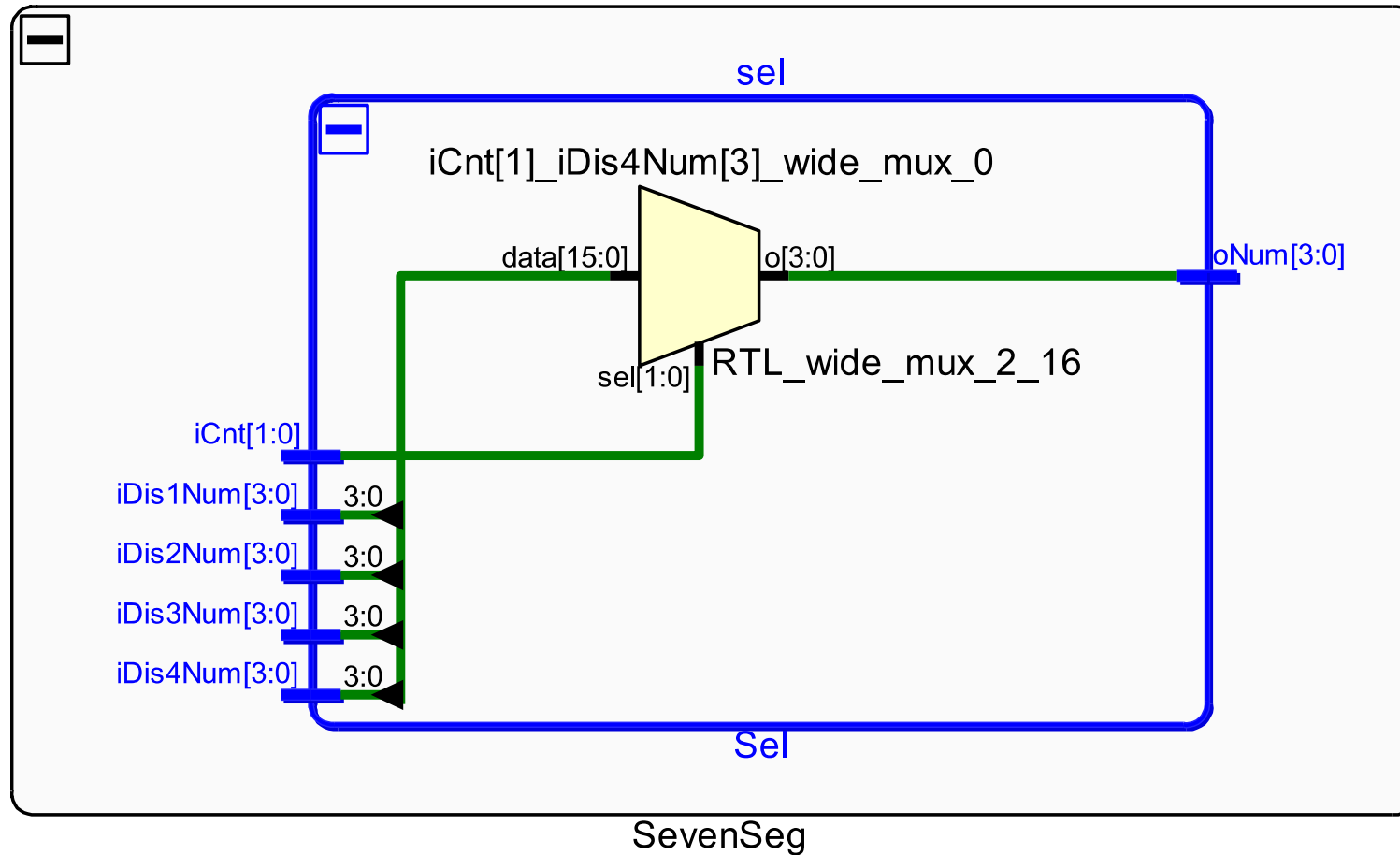


# 7セグデコーダ

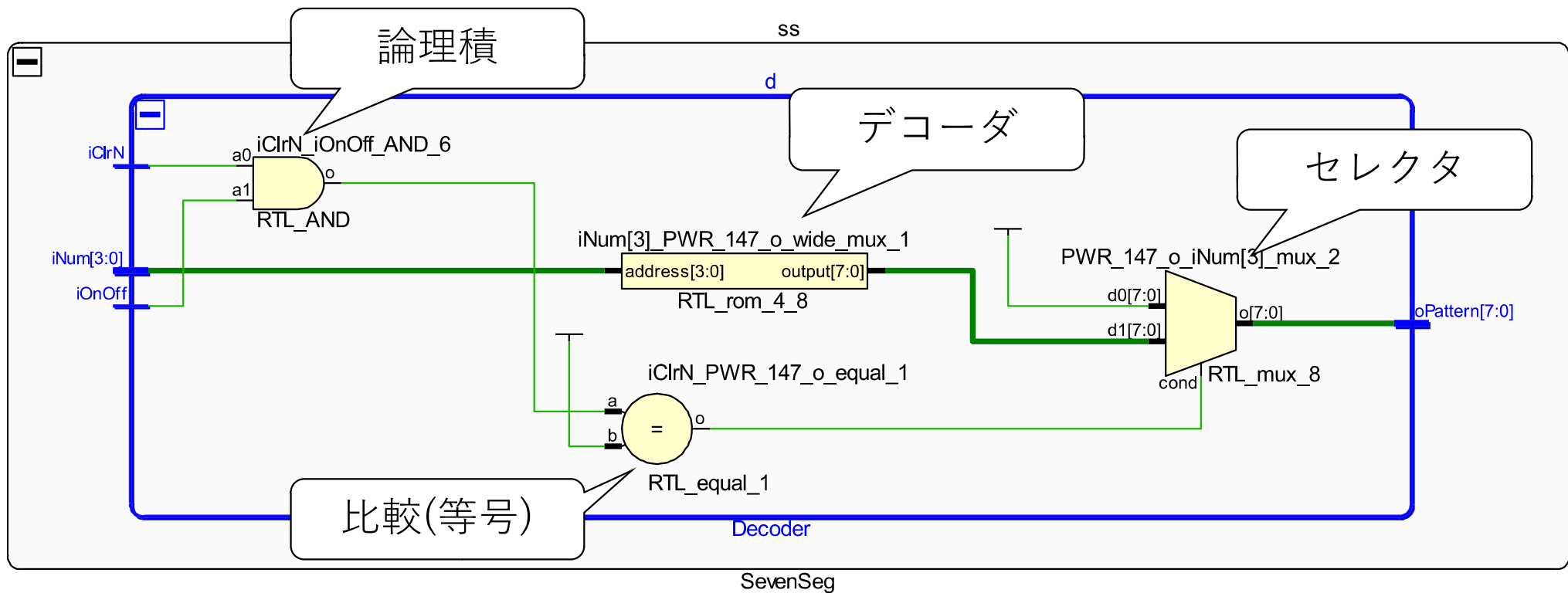

# 表示切替器

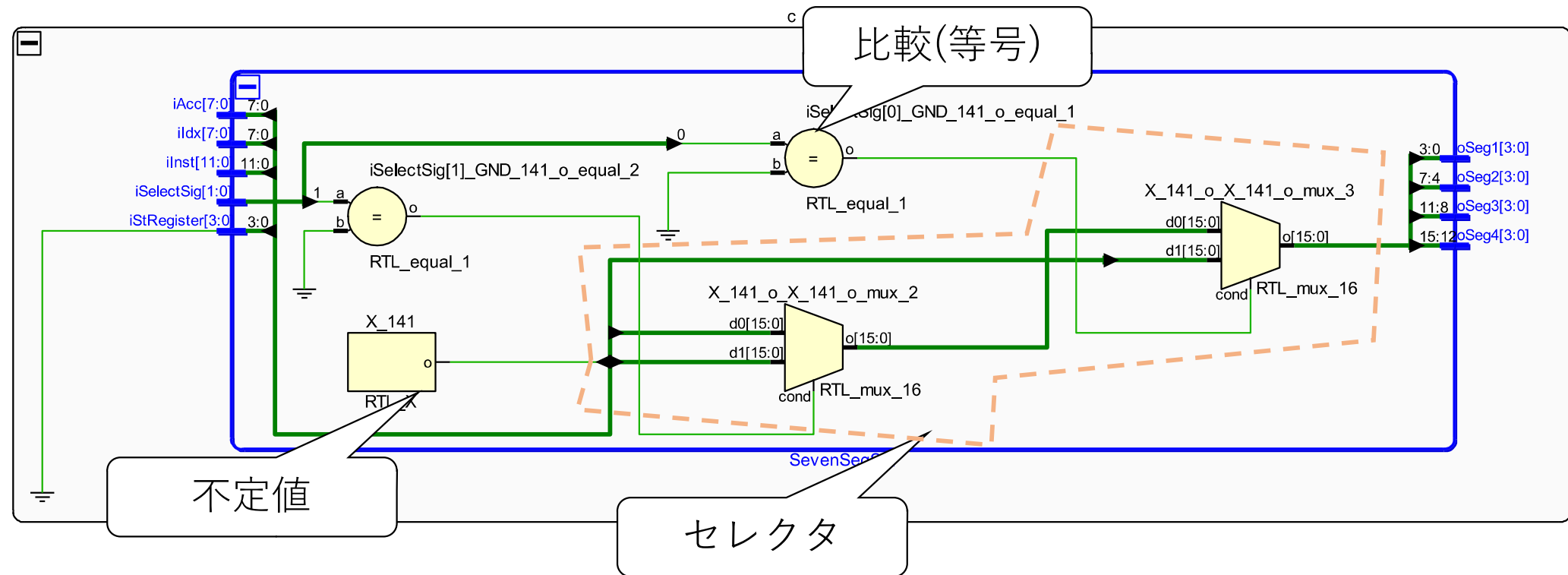

# CPUのブロック図

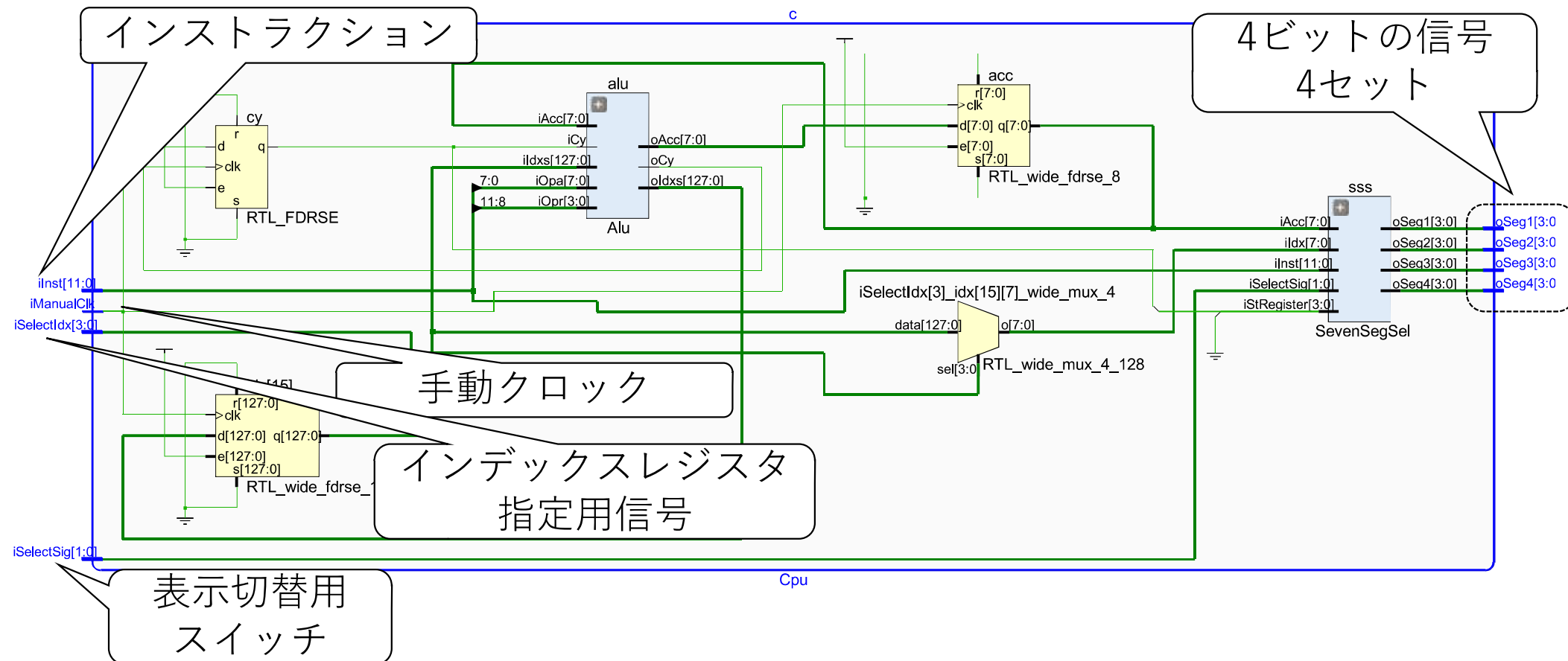



# Mainのブロック図

